

## 11.2 电流

1. 电路：由电源、用电器、开关，以及导线等元件组成的电流回路，叫做电路。

### 2. 电路中各元件的作用

(1) 电源：能提供电能的装置，例如发电机、电源、蓄电池。

(2) 用电器：利用电能工作的器件。例如电灯、冰箱、洗衣机、空调等。

(3) 开关：用来控制电路的断开或接通。

### 3. 通路、开路 and 短路。

(1) 通路：电路连通，用电器工作时的状态，叫做通路。

(2) 开路：电路中某处断开，没有电流通过用电器。

→ 理解的形式：断开的电路（旧教材中，写作断路，新教材中，只能写作开路）。

(3) 短路：指不经过用电器直接将电源正负极用导线接通的电路。

（禁止将电源短路）。

4. 电路图：用电路符号表示电路的连接情况的图叫做电路图。

常见的电路元件及符号。


| 名称   | 电池 | 开关 | 相连接的导线 | 灯泡 | 电动机 | 电铃 |
|------|----|----|--------|----|-----|----|
| 电路元件 |    |    |        |    |     |    |
| 电路符号 |    |    |        |    |     |    |

代表导线相接，圆圈中须注意。


旧教材中开关又叫电键，并画作

如果题目中遇到符号代表开关

### 5. 通路、短路、开路的电路图。

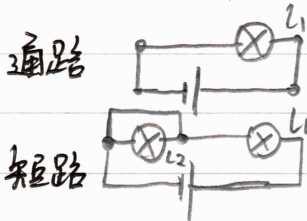

此时电流不经过用电器  $L_2$ ， $L_2$  短路

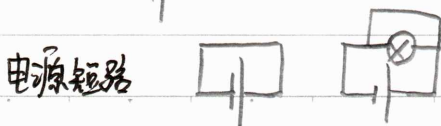

此时电流不经过用电器，直接回到负极，禁止将电路短路